
 


Quartus 6

Καραγιαννίδης Χρήστος	4375
Κουφόπουλος Μύρωνας	4398

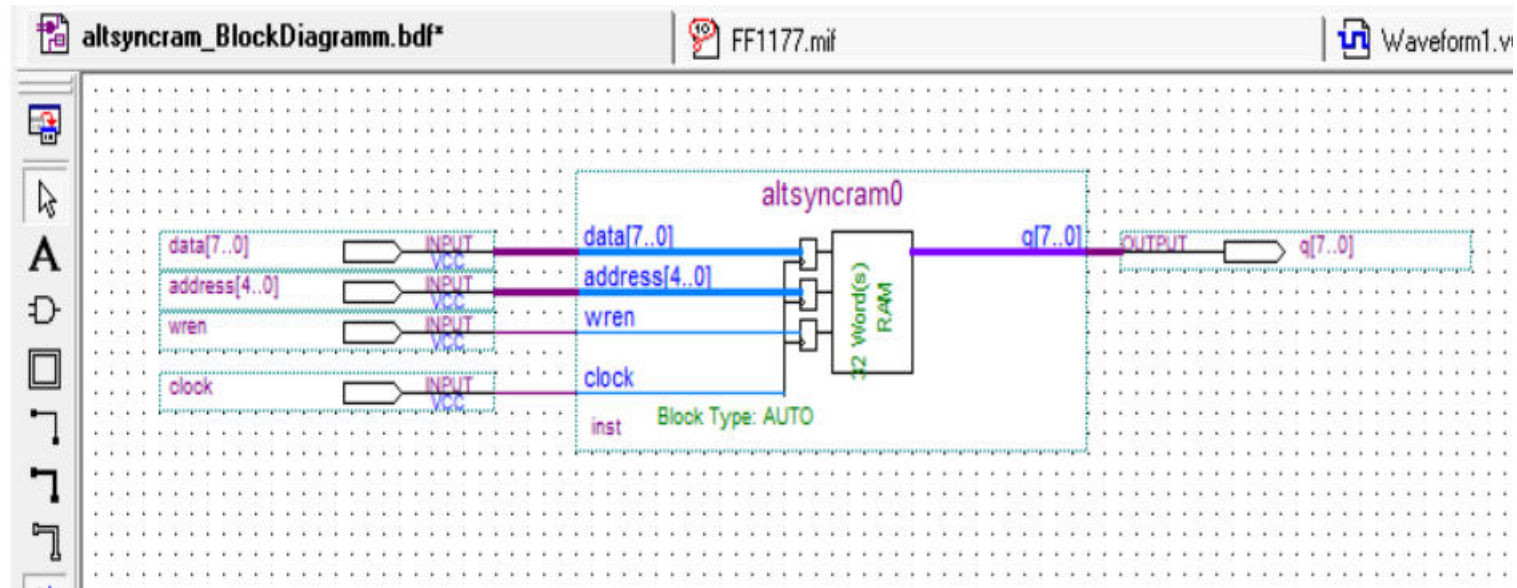


Χρησιμοποιώντας την Μνήμη




FF1177.mif

Addr	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7
0	FF	11	77	77	77	77	77	77
8	77	77	77	77	77	77	77	77
16	77	77	77	77	77	77	77	77
24	77	77	77	77	77	77	77	77

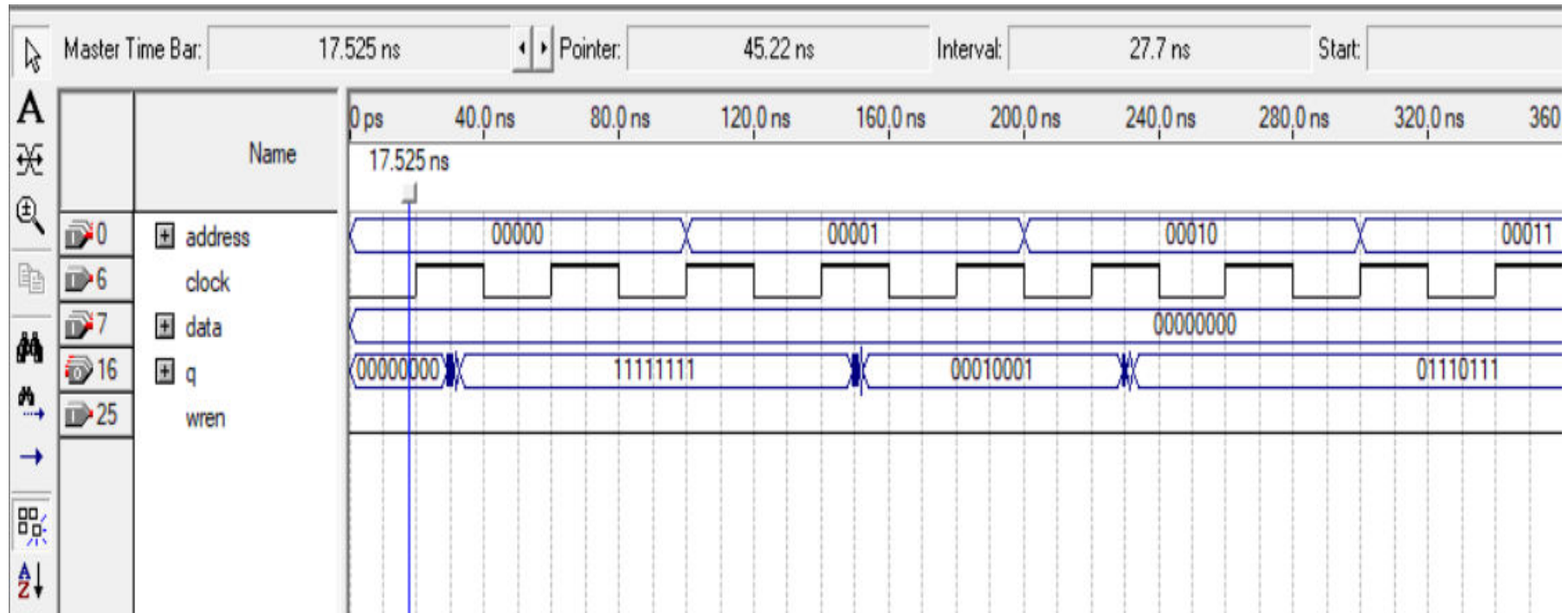


Η έξοδος q της μνήμης μέχρι τον πρώτο θετικό χτύπο του ρολογιού έχει τιμή 00000000 γιατί ακόμα δεν της έχει υποδειχθεί κάποιο address. Στον πρώτο θετικό χτύπο φορτώνει τα δεδομένα που βρίσκονται στην address 00000 δηλαδή τον δεκαεξαδικό αριθμό FF (που είναι ίσο με 11111111 σε δυαδικό). Στα 140ns φορτώνει την τιμή του επόμενου address(00001) η οποία είναι $11_{16} = 00010001_2$. Έπειτα για οποιαδήποτε άλλη τιμή του address φορτώνει το $77_{16} = 01110111_2$. Τα παραπάνω ισχύουν όσο το wren=0.

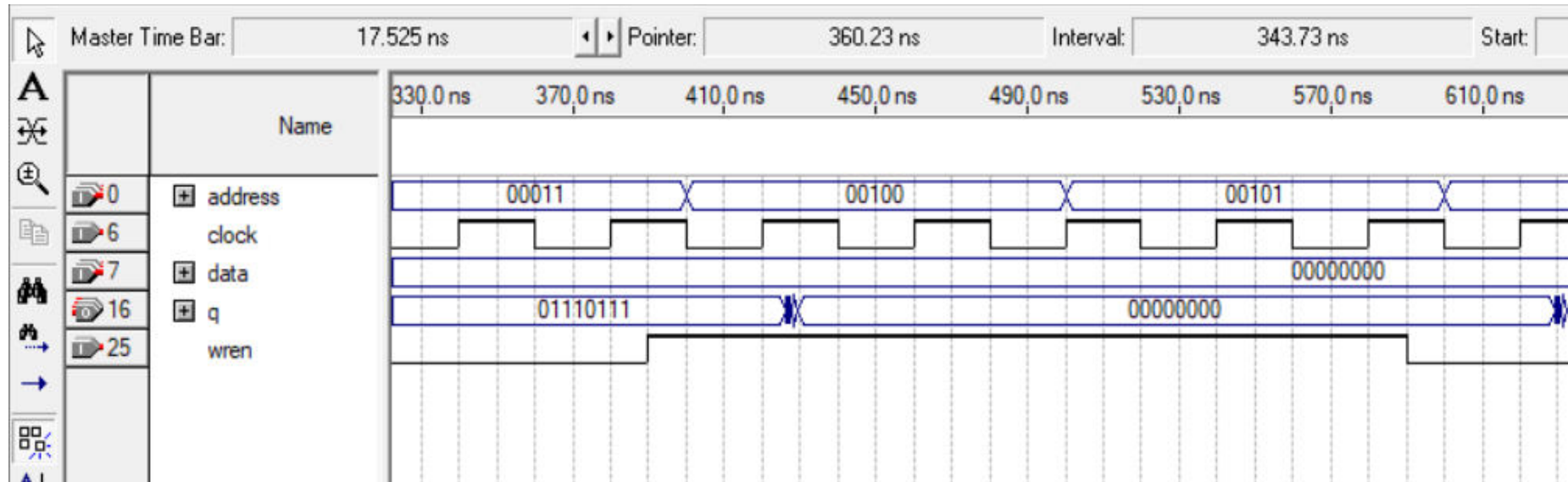


Όσο το wren=1 φορτώνεται στην εκάστοτε τιμή του address η τιμή που έχει εκείνη τη στιγμή το data.

FFEEDDCCBBAA99.mif								
Addr	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7
0	FF	EE	DD	CC	BB	AA	99	88
8	77	66	55	44	33	22	11	00
16	00	00	00	00	00	00	00	00
24	00	00	00	00	00	00	00	00

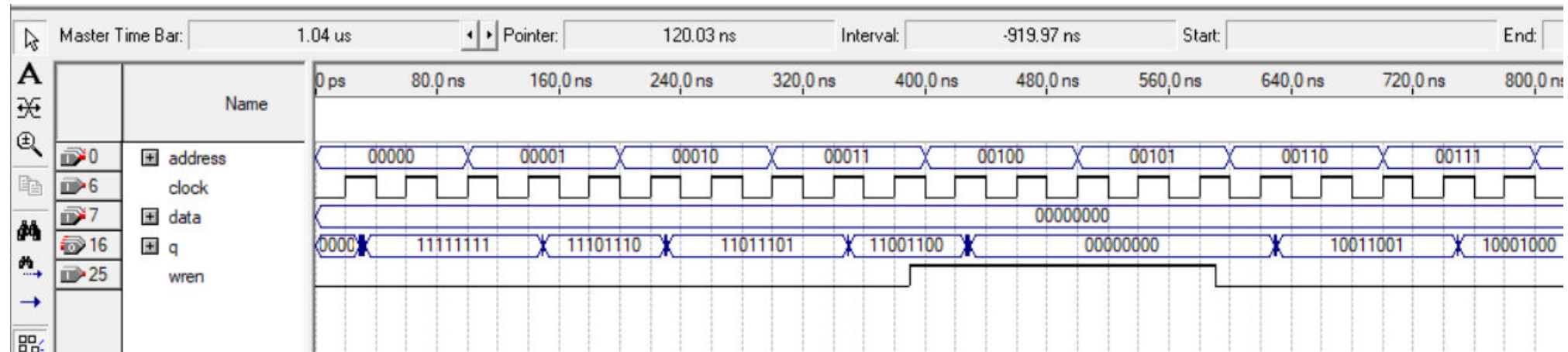Αλλάξαμε στη μνήμη το mif αρχείο που είχε και βάλαμε το παραπάνω.




 Λειτουργεί αντίστοιχα φορτώνοντας τις τιμές που έχει η κάθε θέση μνήμης και όταν το wren=1 φορτώνει την τιμή του data.



Στο παραπάνω vector waveform παρατηρούμε οτι φορτώνει τις τιμες 44 33 22 11 και μετά έχει συνέχεια το 00₁₆ σύμφωνα με το καινούριο mif αρχείο.

Σχεδίαση με VHDL

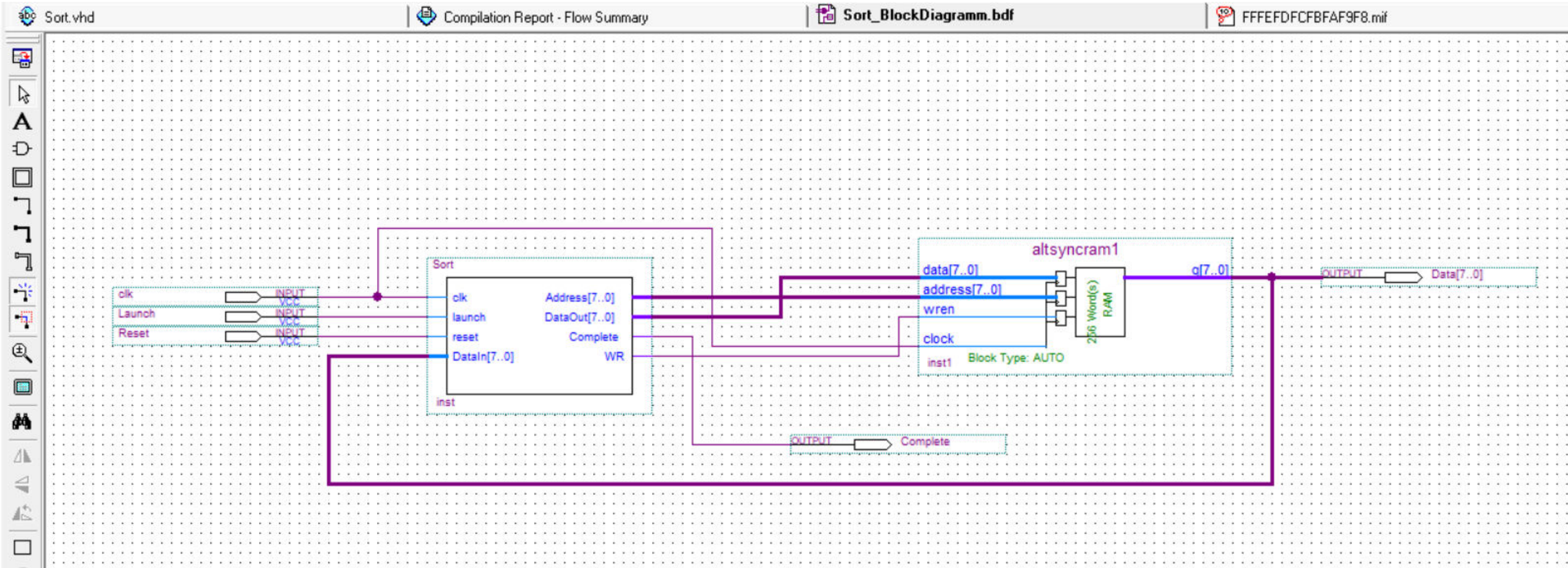



```

1  LIBRARY IEEE;
2  use IEEE.std_logic_1164.all;
3  use IEEE.std_logic_unsigned.all;
4
5  ENTITY Sort IS
6  PORT (
7      clk, launch, reset : in std_logic;
8      DataIn : in std_logic_vector(7 downto 0);
9      Address, DataOut : out std_logic_vector(7 downto 0);
10     Complete, WR : out std_logic);
11 END Sort;
12
13 ARCHITECTURE RTL OF Sort IS
14     type state_type is (Waiting, SendAddrA_r, GetA, SendAddrB_r, GetB, Compare, SendAddrA_w, WriteA, SendAddrB_w, WriteB, CheckLoop, CheckFlag);
15     SIGNAL state : state_type:=Waiting;
16     signal count : std_logic_vector(7 downto 0);
17     signal delay : std_logic;
18     signal dataA, dataB: std_logic_vector(7 downto 0);
19     signal Flag, Swap, CountEnd : std_logic;
20 BEGIN
21     process(clk, reset)
22     begin
23         if (reset = '1') then
24             state <= Waiting;
25         elsif (clk'event and clk='1') then
26             case state is
27                 when Waiting => if (launch='1') then state <= SendAddrA_r; end if;
28                 when SendAddrA_r => state <= GetA; delay<='0';
29                 when GetA => if (delay='1') then state <= SendAddrB_r; else delay<='1' ; end if;
30                 when SendAddrB_r => state <= GetB; delay<='0';
31                 when GetB => if (delay='1') then state <= Compare; else delay<='1'; end if;
32                 when Compare => if Swap='1' then state<=SendAddrB_w; else state<=CheckLoop; end if;
33                 when SendAddrB_w => state <= WriteB;
34                 when WriteB=> state <= SendAddrA_w;
35                 when SendAddrA_w => state <= WriteA;
36                 when WriteA=> state <= CheckLoop;
37                 when CheckLoop => if (CountEnd='1') then state<=CheckFlag; else state <= SendAddrA_r; end if;
38                 when CheckFlag => if (Flag='0') then state <= Waiting; else state <= SendAddrA_r; end if;
39             end case;
40         end if;
41     end process;
42
43     process (clk)
44     begin
45         if (clk'event and clk='1') then
46             case state is
47                 when Waiting => count<="00000000"; Flag<='0';
48                 when SendAddrA_r => Address <= count;
49                 when GetA => if (delay = '1') then dataA<=DataIn; count <=count+1; end if;
50                 when SendAddrB_r => Address<=count;
51                 when GetB => if (delay='1') then dataB<=DataIn; end if;
52                 when Compare => if Swap = '1' then count<=count-1; Flag<='1'; end if;
53                 when SendAddrB_w => Address<=count; DataOut<=dataB;
54                 when WriteB => count<= count+1;
55                 when SendAddrA_w => Address<=count; DataOut<= dataA;
56                 when WriteA => null;
57                 when CheckLoop => null;
58                 when CheckFlag => if (Flag='1') then Flag<='0'; count<="00000000"; end if;
59             end case;
60         end if;
61     end process;
62
63     WR<= '1' when state= WriteB or state=WriteA else '0';
64     Swap<='1' when dataA>dataB else '0';
65     CountEnd<='1' when count="11111111" else '0';
66     Complete<='1' when state=Waiting else '0';
67 end RTL;


```


Addr	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7
0	FF	FE	FD	FC	FB	FA	F9	F8
8	00	00	00	00	00	00	00	00
16	00	00	00	00	00	00	00	00
24	00	00	00	00	00	00	00	00
32	00	00	00	00	00	00	00	00
40	00	00	00	00	00	00	00	00
48	00	00	00	00	00	00	00	00
56	00	00	00	00	00	00	00	00
64	00	00	00	00	00	00	00	00
72	00	00	00	00	00	00	00	00
80	00	00	00	00	00	00	00	00
88	00	00	00	00	00	00	00	00
96	00	00	00	00	00	00	00	00
104	00	00	00	00	00	00	00	00
112	00	00	00	00	00	00	00	00
120	00	00	00	00	00	00	00	00
128	00	00	00	00	00	00	00	00
136	00	00	00	00	00	00	00	00
144	00	00	00	00	00	00	00	00
152	00	00	00	00	00	00	00	00
160	00	00	00	00	00	00	00	00
168	00	00	00	00	00	00	00	00
176	00	00	00	00	00	00	00	00
184	00	00	00	00	00	00	00	00
192	00	00	00	00	00	00	00	00
200	00	00	00	00	00	00	00	00
208	00	00	00	00	00	00	00	00
216	00	00	00	00	00	00	00	00
224	00	00	00	00	00	00	00	00
232	00	00	00	00	00	00	00	00
240	00	00	00	00	00	00	00	00
248	00	00	00	00	00	00	00	00

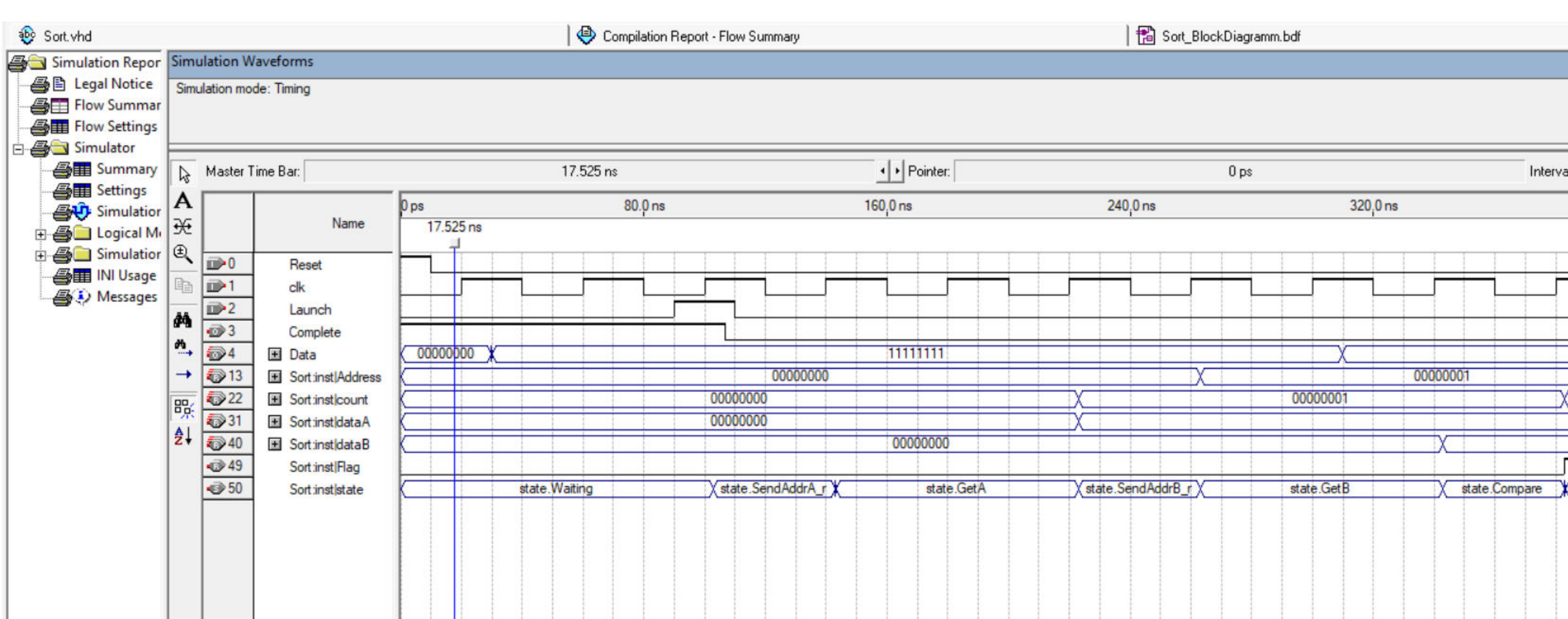

 

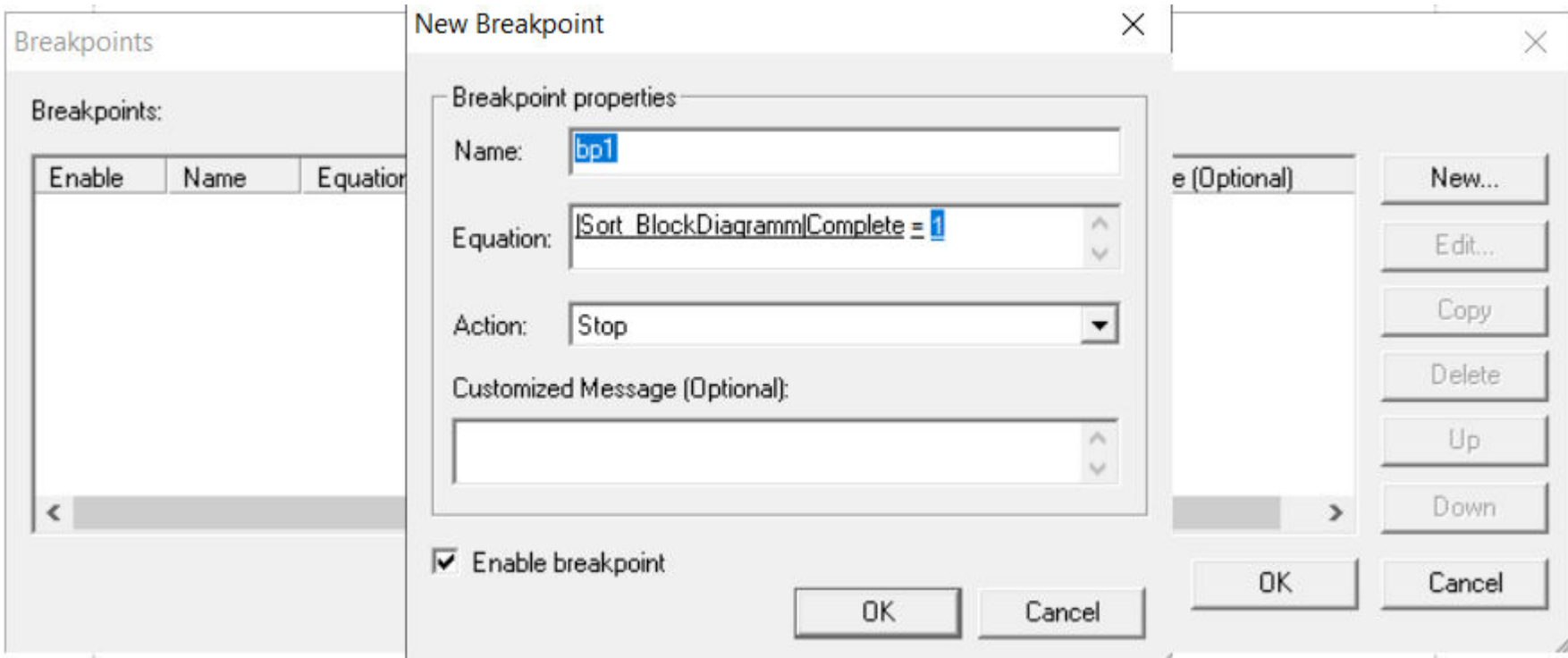
Όταν διαβάσει όλες τις θέσεις μνήμης τότε το complete γίνεται 1 και το πρόγραμμα παραμένει στο state.waiting μέχρι το επόμενο launch.




Προσπαθήσαμε να κάνουμε το μέρος με το breakpoint αλλά μας έβγαζε αυτο το ερρορ ή crashare το quartus αν πατούσαμε το embedded memory.

Type	Message
	Info: *****
+	Info: Running Quartus II Simulator
	Info: Command: quartus_sim --read_settings_files=on --write_settings_files=off quartus6 -c quartus6
	Info: Using vector source file "C:/altera/9lsp2/quartus/quartus6/Sort_VectorWaveform.vwf"
	Error: Cannot set breakpoint "bp1" - invalid breakpoint equation or unsupported node type
+	Error: Quartus II Simulator was unsuccessful. 1 error, 0 warnings

Υλοποίηση Board

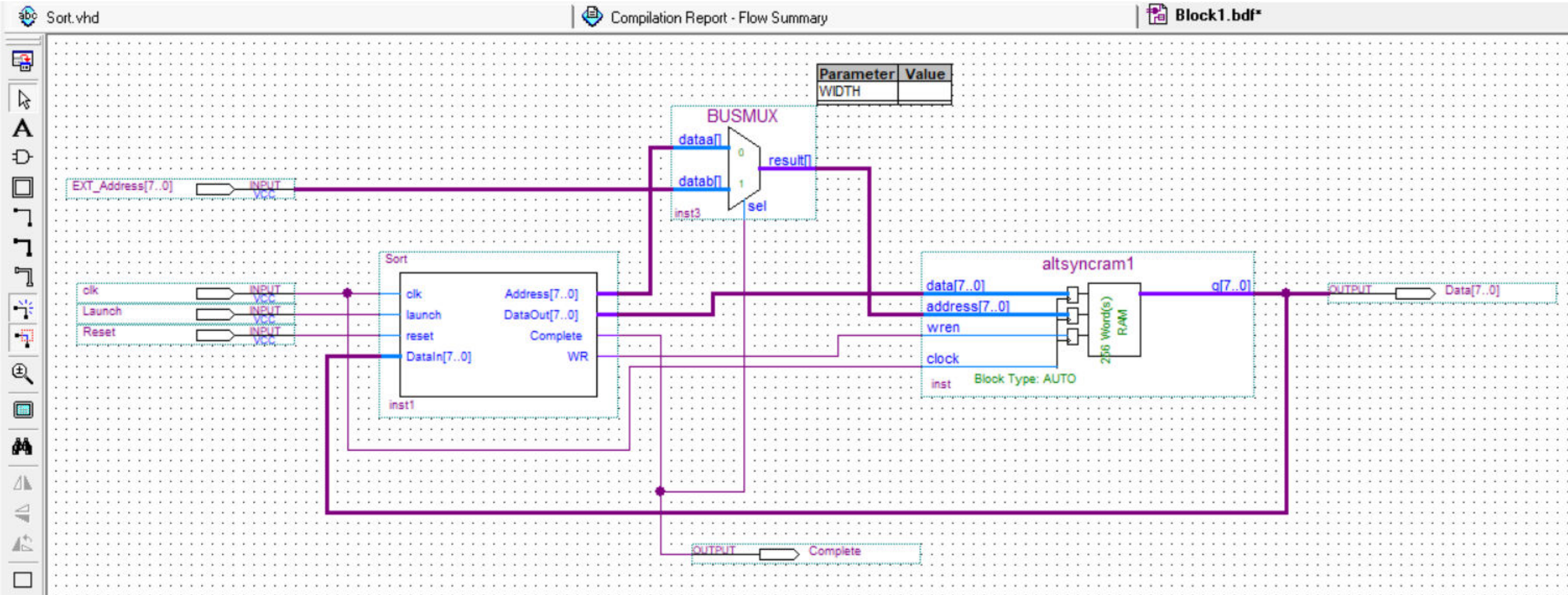

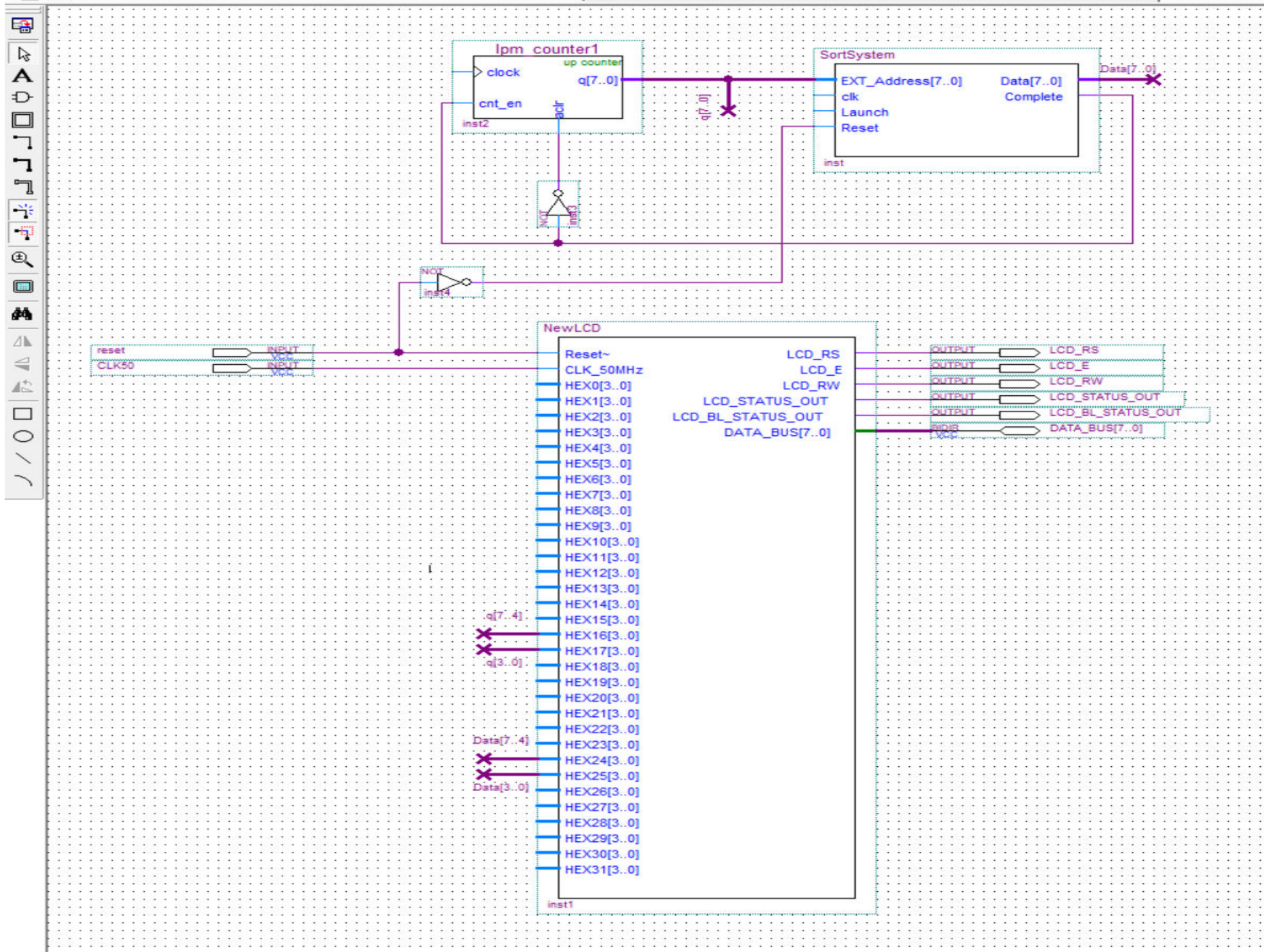

q6_ROM.hex

Addr	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7
0	41	44	44	52	45	53	53	20
8	44	41	54	41	20	20	20	20
16	00	00	20	20	20	20	20	20
24	00	00	20	20	20	20	20	20

A	D	D	R	E	S	S				D	A	T	A
X	X									Y	Y		

Το Q6_ROM φτιάχτηκε για να προβάλλει αυτό που μας ζητείται στην εκφώνηση.
Δόθηκαν τα κατάλληλα γράμματα για τις λέξεις ADDRESS, DATA και έμειναν στο 00 οι
είσοδοι XX(16,17) και YY(24,25) στα υπόλοιπα δόθηκε η τιμή 20 ("space") .

Στο εργαστήριο

(δε μπορούσαμε να το υλοποιήσουμε σε vhdl οπότε απλά εξηγούμε την ιδέα μας)

Απαραίτητο για να ξεκινήσει το πρόγραμμα είναι το state.Waiting και συνεπώς το launch τα οποία έχουν τις ίδιες ιδιότητες όπως και στο πρόγραμμα που μας δόθηκε προηγουμένως αντίστοιχα και για τα delay , CheckLoop, CheckFlag.

Το πρόγραμμα θέλουμε να διαβάζει δυο τιμές τα A[i],B[i] οπότε χρειαζόμαστε τα state_type : SendAddrA_r , GetA, SendAddrB_r, GetB .

Θέλουμε να γραφουμε στη θέση 000 αρα χρειαζόμαστε και τα SendAddrA_w , WriteA τα οποία θα αποθηκεύουν το άθροισμα των αποκομμένων δεκαδικών ψηφίων.Θα χρειαστούμε αντιστοίχως και τα SendAddrC_w , WriteC για την αποθήκευση του μέσου όρου των A ,B στις θέσεις μνήμης 200-2FF.

Τη πράξη της πρόσθεσης θα την κάνουμε με τον ήδη υπάρχων τελεστή πρόσθεσης (+) και οι αριθμοί θα έχουν προέλθει απο τα getA, getB και θα έχουν αποθηκευτεί στα signals dataA, dataB αντίστοιχα

Το αποτέλεσμα της πρόσθεσης θα αποθηκευτεί στο signal Sum και εκει θα ελέγχουμε αν το LSB είναι '1'.

Αν είναι 1 η τιμή του Signal value θα γινόταν value<= value+1.

Έπειτα το πρόγραμμα συνεχίζει κάνοντας δεξιά ολίσθηση στη τιμή του Signal Sum. Με αυτόν τον τρόπο διατηρείται το ακέραιο μέρος της διαίρεσης με το 2[πχ1 1001(9) θα γίνει 0100(4) πχ2 0100(4) θα γίνει 0010(2)]. Οι τιμές αυτές αποθηκεύονται στο Signal Average[7..0].

Μετα κανουμε την εγγραφή στις θέσεις μνήμης 200-2FF(μια θέση μνήμης τη φορά) .

Αφού βγεί ο μέσος όρος όλων των A,B και έχει αποθηκευτεί το συνολικο αθροισμα των δεκαδικών ψηφίων που χάθηκαν στο Signal value, μένει μόνο να κανουμε μια δεξια ολίσθηση στο value (γιατι καθε φορα που κάναμε αποκοπή θα έπρεπε να προσθέταμε 0.5 ενω εμείς προσθέταμε 1).

Τελος κανουμε εγγραφή στη θέση μνήμης 000 την τιμη του Signal value και τερματίζεται το πρόγραμμα κάνοντας Complete=1.